

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
кафедра “Електронних обчислювальних машин”



Звіт

З лабораторної роботи №2

З дисципліни: «Моделювання комп'ютерних систем»

На тему: «Структурний опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA»

Варіант 5

Виконав:

ст. гр. КІ-202

Герцик М.А.

Прийняв:

Козак Н.Б.

Львів 2024

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Структурний опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA

Мета роботи: На базі стенда реалізувати цифровий автомат світлових ефектів

Вхідні параметри

Стан#	LED_0	LED_1	LED_2	LED_3	LED_4	LED_5	LED_6	LED_7
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	1	0	0
6	0	0	0	1	0	0	0	0
7	0	0	0	0	1	0	0	0

- Пристрій повинен використовувати 12MHz тактовий сигнал від мікроконтролера IC1 і знижувати частоту за допомогою внутрішнього подільника. Мікроконтролер IC1 є частиною стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA. Тактовий сигнал заведено на вхід LOC = P129 FPGA (див. **Додаток – 1**).
- Інтерфейс пристрою повинен мати вхід синхронного скидання (RESET).
- Інтерфейс пристрою повинен мати вхід керування режимом роботи (MODE):
 - Якщо $MODE=0$ то стан пристрою інкрементується по зростаючому фронту тактового сигналу пам'яті станів (0->1->2->3->4->5->6->7->0...).
 - Якщо $MODE=1$ то стан пристрою декрементується по зростаючому фронту тактового сигналу пам'яті станів (0->7->6->5->4->3->2->1->0...).
- Інтерфейс пристрою повинен мати однорозрядний вхід (TEST) для подачі логічної «1» на всі виходи одночасно:
 - Якщо $TEST=0$ то автомат перемикає сигнали на виходах згідно заданого алгоритму.
 - Якщо $TEST=1$ то на всіх виходах повинна бути логічна «1» (всі LED увімкнені).
- Для керування сигналом MODE використати будь який з 8 DIP перемикачів (див. **Додаток – 1**).
- Для керування сигналами RESET/TEST використати будь які з PUSH BUTTON кнопок (див. **Додаток – 1**).

Порядок виконання лабораторної роботи.

1. Інтерфейс пристрою та функціонал реалізувати згідно отриманого варіанту завдання.
2. Логіку переходів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів.
3. Логіку формування вихідних сигналів реалізувати з використанням мови опису апаратних засобів.
4. Згенерувати символи для описів логіки переходів та логіки формування вихідних сигналів.
5. Зінтегрувати всі компоненти логіки переходів логіку формування вихідних сигналів та пам'ять станів в єдину систему. Пам'ять станів реалізувати за допомогою графічних компонентів з бібліотеки.
6. Промодельовати роботу окремих частин автомата та автомата в цілому за допомогою симулятора ISim.
7. Інтегрувати створений автомат зі стендом додати подільник частоти для вхідного тактового сигналу призначити фізичні виводи на FPGA.
8. Згенерувати файл та перевірити роботу за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA.
9. Підготувати і захистити звіт.

Виконання лабораторної роботи:

MODE	CURR_STATE(2)	CURR_STATE(1)	CURR_STATE(0)	NEXT_STATE(2)	NEXT_STATE(1)	NEXT_STATE(0)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0

Рис.1.1 (Логіка переходів для всіх станів автомата)

Логіка переходів на мові VHDL

$\text{NEXT_STATE}(0) = \text{not}(\text{CURR_STATE}(0));$

$\text{NEXT_STATE}(1) = ((\text{not}(\text{MODE}) \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(1)) \text{ and } \text{CURR_STATE}(0)) \text{ or } (\text{not}(\text{MODE}) \text{ and } \text{CURR_STATE}(1) \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(0))) \text{ or } (\text{MODE} \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(1)) \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(0))) \text{ or } (\text{MODE} \text{ and } \text{CURR_STATE}(1) \text{ and } \text{CURR_STATE}(0)));$

$\text{NEXT_STATE}(2) \leq ((\text{not}(\text{MODE}) \text{ and } \text{CURR_STATE}(2) \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(1))) \text{ or } (\text{CURR_STATE}(2) \text{ and } \text{CURR_STATE}(1) \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(0))) \text{ or } (\text{MODE} \text{ and } \text{CURR_STATE}(2) \text{ and } \text{CURR_STATE}(0)) \text{ or } (\text{not}(\text{MODE}) \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(2)) \text{ and } \text{CURR_STATE}(1) \text{ and } \text{CURR_STATE}(0)) \text{ or } (\text{MODE} \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(2)) \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(1)) \text{ and } \text{not}(\text{CURR_STATE}(0))));$

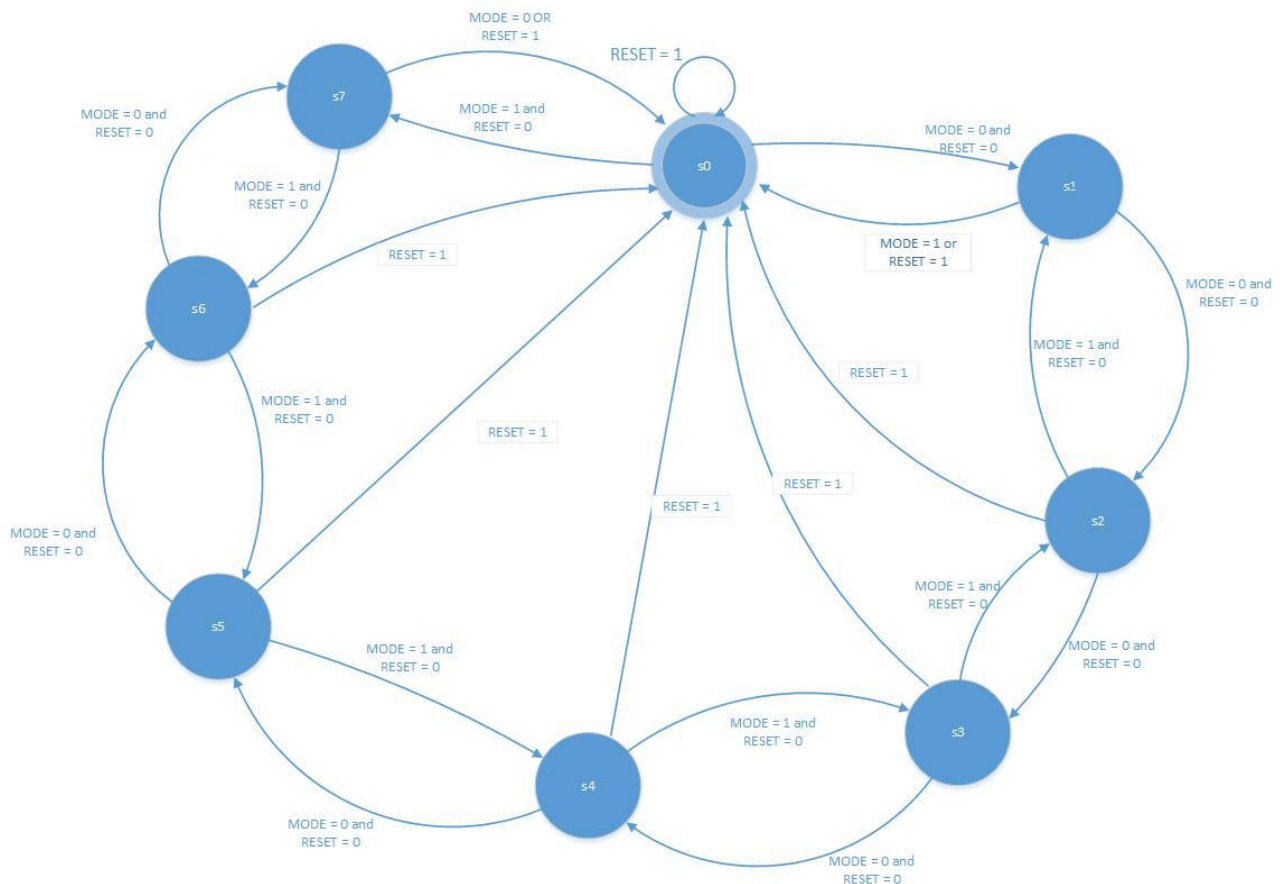


Рис.. (Граф переходів автомата між станами)

Логіка формування вихідних сигналів

$OUT_BUS(0) \leq ((\text{not } (IN_BUS(2)) \text{ and not } (IN_BUS(1)) \text{ and not } (IN_BUS(0))) \text{ or TEST})$ after 1 ns;

$OUT_BUS(1) \leq ((\text{not } (IN_BUS(2)) \text{ and } IN_BUS(1) \text{ and not } (IN_BUS(0))) \text{ or TEST})$ after 1 ns;

$OUT_BUS(2) \leq ((IN_BUS(2) \text{ and not } (IN_BUS(1)) \text{ and not } (IN_BUS(0))) \text{ or TEST})$ after 1 ns;

$OUT_BUS(3) \leq ((IN_BUS(2) \text{ and } IN_BUS(1) \text{ and not } (IN_BUS(0))) \text{ or TEST})$ after 1 ns;

$OUT_BUS(4) \leq ((IN_BUS(2) \text{ and } IN_BUS(1) \text{ and } IN_BUS(0)) \text{ or TEST})$ after 1 ns;

$OUT_BUS(5) \leq ((IN_BUS(2) \text{ and not } (IN_BUS(1)) \text{ and } IN_BUS(0)) \text{ or TEST})$ after 1 ns;

$OUT_BUS(6) \leq ((\text{not } (IN_BUS(2)) \text{ and } IN_BUS(1) \text{ and } IN_BUS(0)) \text{ or TEST})$ after 1 ns;

$OUT_BUS(7) \leq ((\text{not } (IN_BUS(2)) \text{ and not } (IN_BUS(1)) \text{ and } IN_BUS(0)) \text{ or TEST})$ after 1 ns;

 


Рис.1.2 (Згенеровані схематичні схеми)

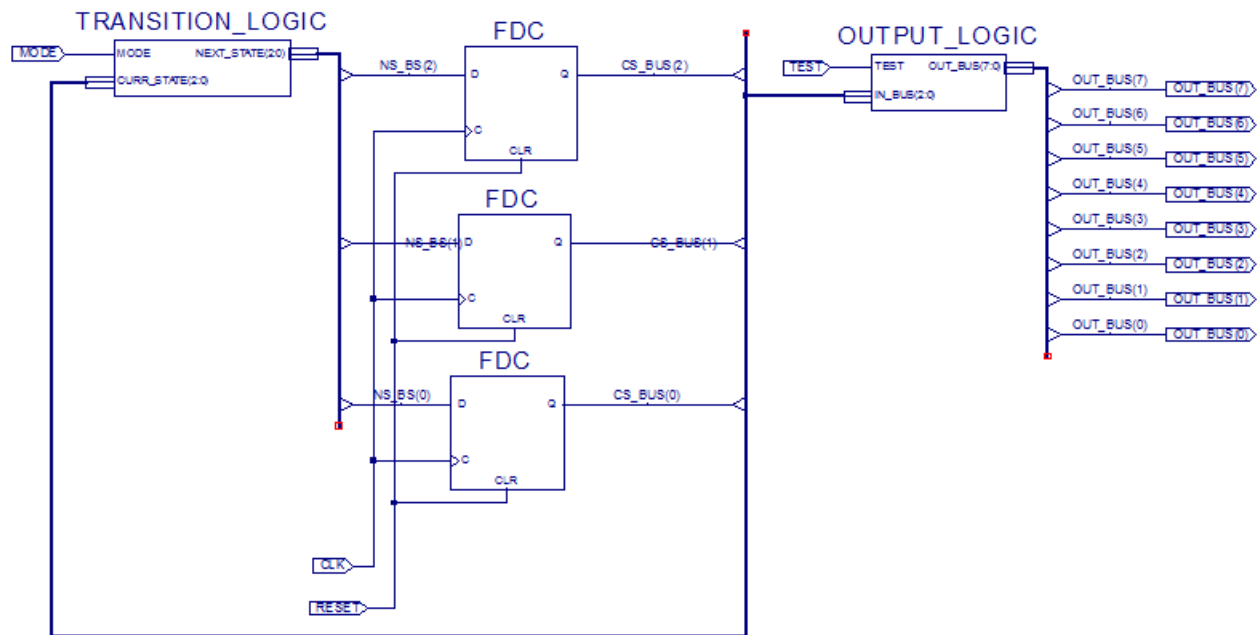


Рис.1.3 (Інтеграція всіх створених компонентів разом з пам'ятю станів автомата)

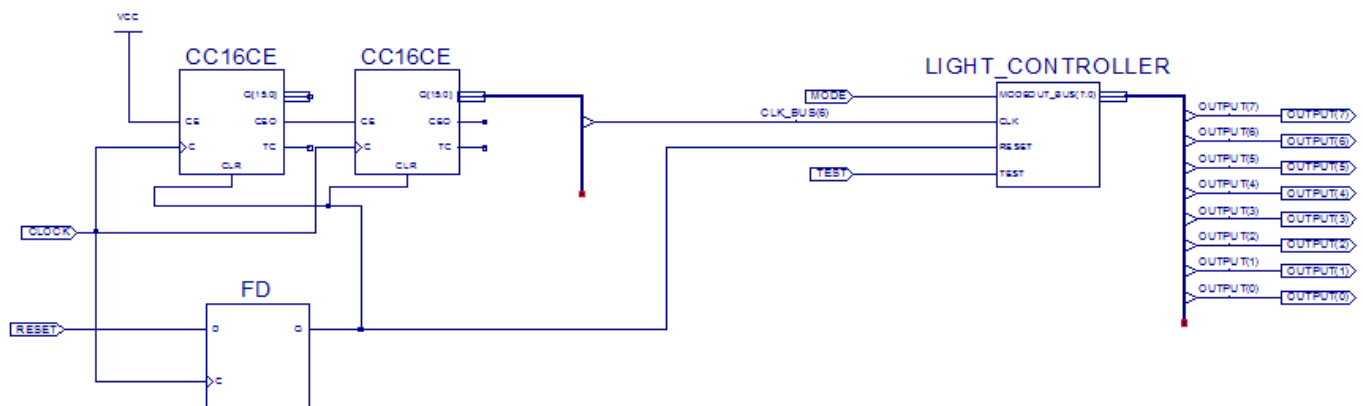


Рис.1.4 (Автомат світлових сигналів та подільник тактового сигналу)

Демонстрація симуляції схем наведених зверху

 


Рис.1.5 (Результати симуляції логіки переходів в ISim)

 


Рис.1.6 (Результати симуляції логіки вихідних сигналів в ISim(TEST = 0))

 


Рис.1.7 (Результати симуляції логіки вихідних сигналів в ISim(TEST = 1))

 


Рис.1.8 (Результати симуляції автомата (MODE = 0, TEST = 0, RESET = 0))

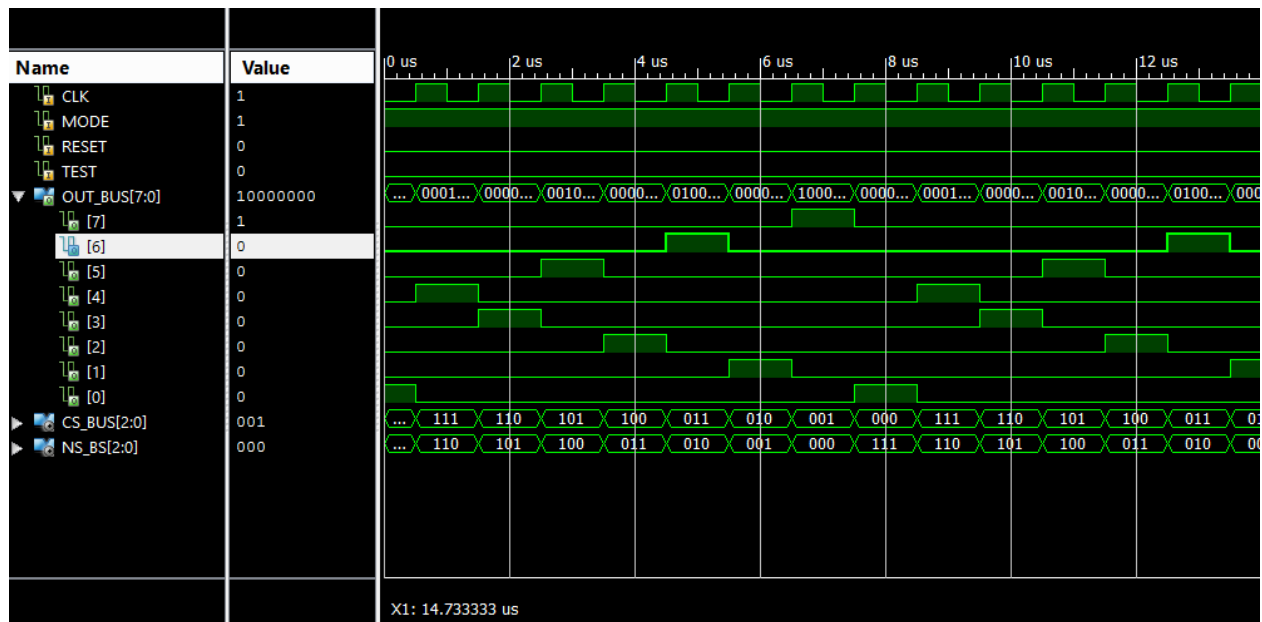


Рис.1.9 (Результати симуляції автомата ($MODE = 1$, $TEST = 0$, $RESET = 0$))

 


Рис.2.1 (Результати симуляції автомата ($MODE = 0$, $TEST = 1$, $RESET = 0$))

 


Рис.2.1 (Результати симуляції автомата ($MODE = 1$, $TEST = 1$, $RESET = 0$))

 


Рис.2.1.1 (Результати симуляції автомата ($MODE = 0$, $TEST = 0$, $RESET = 1$))

 


Рис.2.1.2 (Результати симуляції автомата ($MODE = 1$, $TEST = 0$, $RESET = 1$))

 


Рис.2.1.3 (Результати симуляції автомата ($MODE = 0$, $TEST = 1$, $RESET = 1$))

 


Рис.2.1.4 (Результати симуляції автомата ($MODE = 1$, $TEST = 1$, $RESET = 1$))

 


Рис.2.1.5 (Результати симуляції фінальної схеми ($MODE = 0$, $TEST = 0$, $RESET = 0$))

 


Рис.2.1.6 (Результати симуляції фінальної схеми ($MODE = 1$, $TEST = 0$, $RESET = 0$))

 


Рис.2.1.7 (Результати симуляції фінальної схеми ($MODE = 1$, $TEST = 0$, $RESET = 1$))

 


Рис.2.1.8 (Результати симуляції фінальної схеми ($MODE = 0$, $TEST = 1$, $RESET = 1$))

 


Рис.2.1.9 (Результати симуляції фінальної схеми ($MODE = 1$, $TEST = 1$, $RESET = 1$))

Виконання Test Bench

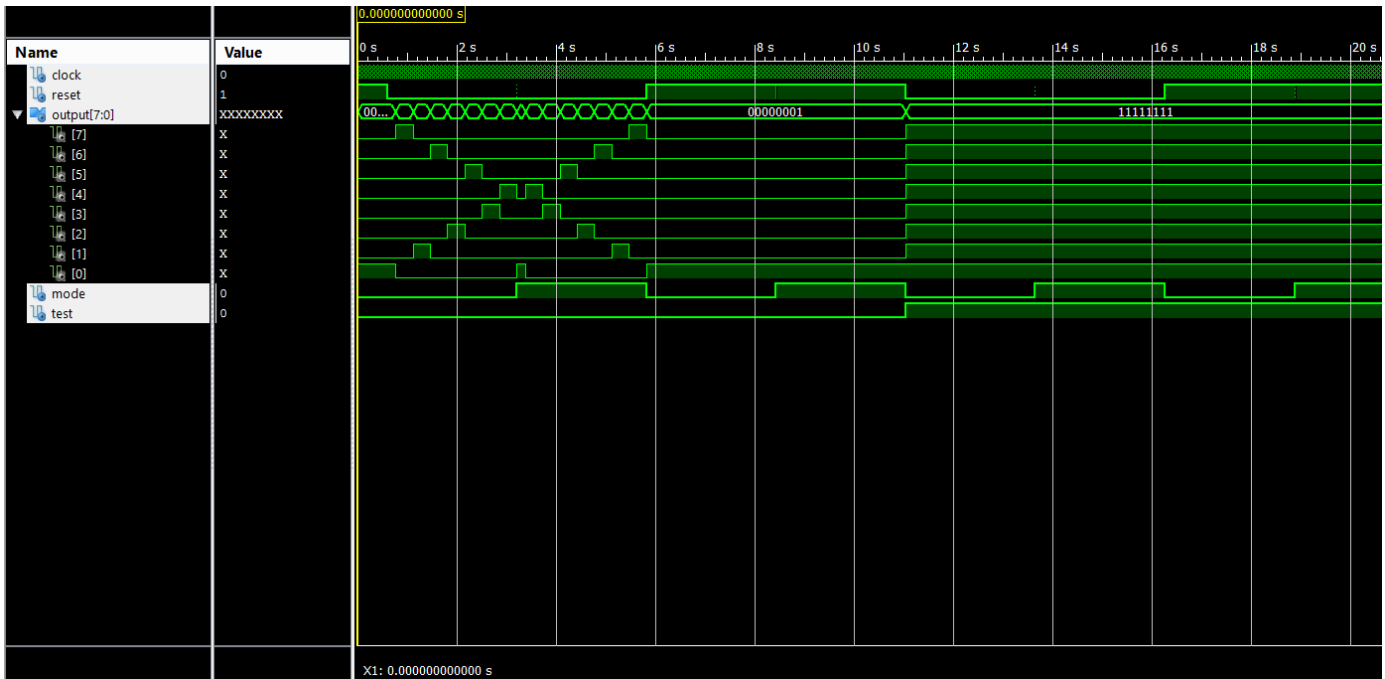


Рис.2.2 (Часова діаграма)

```
ISim>
# run 30s
ISim>
```

Рис.2.3 (Консоль під час тестування)

```

2  # UCF for ElbertV2 Development Board
3  #*****
4  CONFIG VCCAUX = "3.3" ;
5
6  # Clock 12 MHz
7  NET "CLOCK" LOC = P129 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 12MHz;
8
9  #*****
10 # LED
11 #*****
12
13 NET "OUTPUT (0)" LOC = P46 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
14 NET "OUTPUT (1)" LOC = P47 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
15 NET "OUTPUT (2)" LOC = P48 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
16 NET "OUTPUT (3)" LOC = P49 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
17 NET "OUTPUT (4)" LOC = P50 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
18 NET "OUTPUT (5)" LOC = P51 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
19 NET "OUTPUT (6)" LOC = P54 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
20 NET "OUTPUT (7)" LOC = P55 | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
21
22 #*****
23 # DP Switches
24 #*****
25
26 NET "MODE" LOC = P70 | PULLUP | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
27
28 #*****
29 # Switches
30 #*****
31
32 NET "RESET" LOC = P80 | PULLUP | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;
33 NET "TEST" LOC = P79 | PULLUP | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

```

Рис.2.2 (Призначення фізичних входів та виходів)

Висновок: В ході виконання цієї лабораторної роботи я реалізував на базі стенда Elbert V2 – Spartan3A FPGA цифровий автомат світлових ефектів згідно з заданими вимогами.